

Concours d'accès au Master "Big data et Internet des objets"
Epreuve d'Electronique et Architecture des Ordinateurs

Répondre uniquement sur la fiche de réponse

Partie A : Electronique Analogique

A.1) Soit le circuit électrique de la Figure 1.

On considère qu'initialement le condensateur C est complètement déchargé, à l'instant $t=0$ on ferme k_1 et on garde k_2 ouvert. Après une durée T , le circuit atteint le régime permanent et le condensateur sera entièrement chargé.

- A.1.1) Déterminer la valeur du courant i_1 et la tension U_c , à l'instant $t=T$. (Cocher la bonne réponse)
A.1.2) À l'instant $t=T$. On ferme k_2 , Déterminer la valeur de U_c et i_2 lorsque on arrive à nouveau au régime permanent (stationnaire). (Cocher la bonne réponse)

A.2) Soit le circuit électrique de la Figure 2.

Soit à Calculer la tension U_{AB} aux bornes de la résistance R_3 :

- A.2.1) notée $U_{AB(1)}$, dans le cas où : K_1 est fermé et K_2 est ouvert,
A.2.2) notée $U_{AB(2)}$, dans le cas où : K_1 est ouvert et K_2 est fermé,
A.2.3) En appliquant un théorème, bien connu de l'électrocinétique, on déduit que la tension U_{AB} est la somme de $U_{AB(1)}$ et $U_{AB(2)}$, lorsque les deux interrupteurs sont fermés, Qu'appel-t-on ce théorème ? (Cocher la bonne réponse)

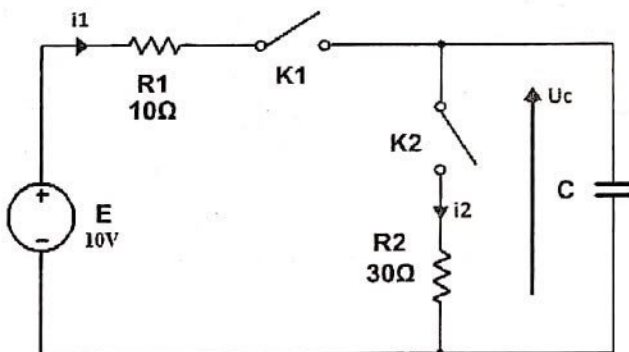


Figure 1

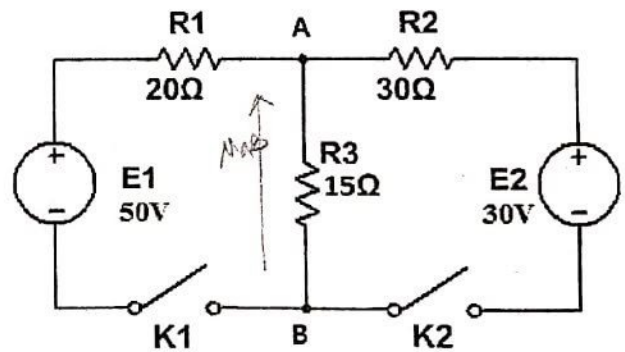


Figure 2

Partie B : Architecture des ordinateurs & Electronique Numérique

B.1) En considérant que la **représentation en Complément à 2** des nombres signés est adoptée :

- B.1.1) Décoder en décimal les nombres suivants : $(00110001)_2$ et $(10110111)_2$.
B.1.2) Coder sur 8 bits les nombres suivants $(+37)_{10}$ et $(-37)_{10}$.

B.2) Déterminer l'équivalent binaire du nombre $(2A7)_{16}$, (Cocher la bonne réponse)

B.3) Quel est le plus grand nombre entier que l'on peut stocker dans une zone mémoire de deux octets ?

B.4) Un disque dur a une capacité de **40 Gio**, calculer le nombre d'octets que l'on peut stocker sur ce disque ? (Choisir à partir de la liste suivante la bonne réponse, et cocher la case correspondante)

(avec Gio : GibiOctets ou encore GigaBinaire Octets).

(a)	1 310 720
(c)	1 342 177 280
(e)	42 949 672 960

(b)	40 000 000
(d)	40 000 000 000
(f)	41 943 040

B.5) Soit le circuit logique de la Figure 3:

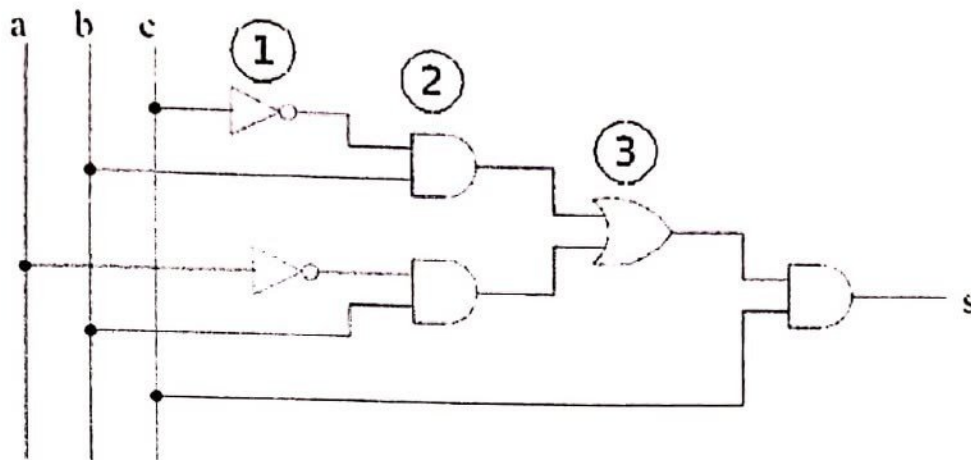


Figure 3

- B.5.1) Donner les noms des composants numérotés du circuit, en complétant la table correspondante.
- B.5.2) Donner l'expression logique de S en fonction des variables binaires d'entrée.
- B.5.3) Donner l'expression simplifier de S.

B.6)

- B.6.1) Combien de bits d'information peuvent être transmis simultanément sur une ligne électrique ?
- B.6.2) Comment peut-on transmettre simultanément 4 bits ? choisir (et cocher) la ou les réponse(s) correcte(s) de la liste suivante :
- (a) Transmission en série sur 2 lignes,
 - (b) Transmission en série sur 4 lignes,
 - (c) Transmission en parallèle sur 4 lignes,
 - (d) Transmission en série sur une ligne avec une grande fréquence.

B.7) Identifier les constituants de la machine de von Neuman de la Figure 4, en complétant le tableau de la fiche de Réponse avec les numéros correspondants indiqués sur la Figure 4:

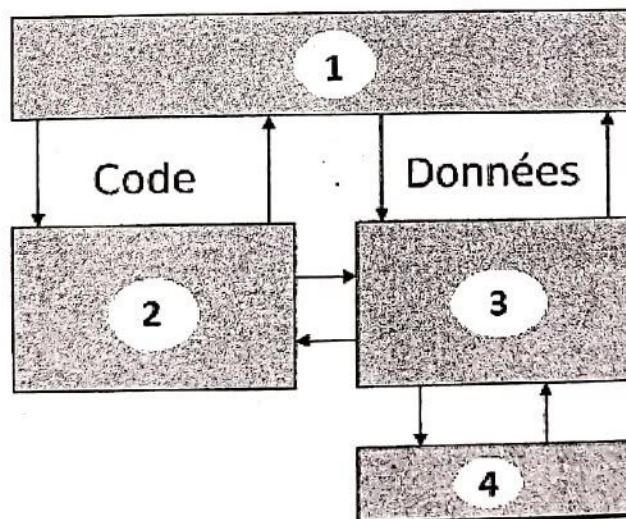


Figure 4

B.8) Identifiez les composants numérotés de la carte mère donnée sur la Figure 5, en complétant le tableau de la fiche de Réponse avec les numéros des réponses correctes, choisies à partir de la liste suivante :

- (1) Alimentation
- (2) Chipset
- (3) Socket CPU
- (4) Slots RAM
- (5) Connecteur de lecteur de disquette
- (6) Connecteurs IDE
- (7) Slots PCI
- (8) Slot AGP
- (9) Connecteurs d'extensions
- (10) Pile du Bios

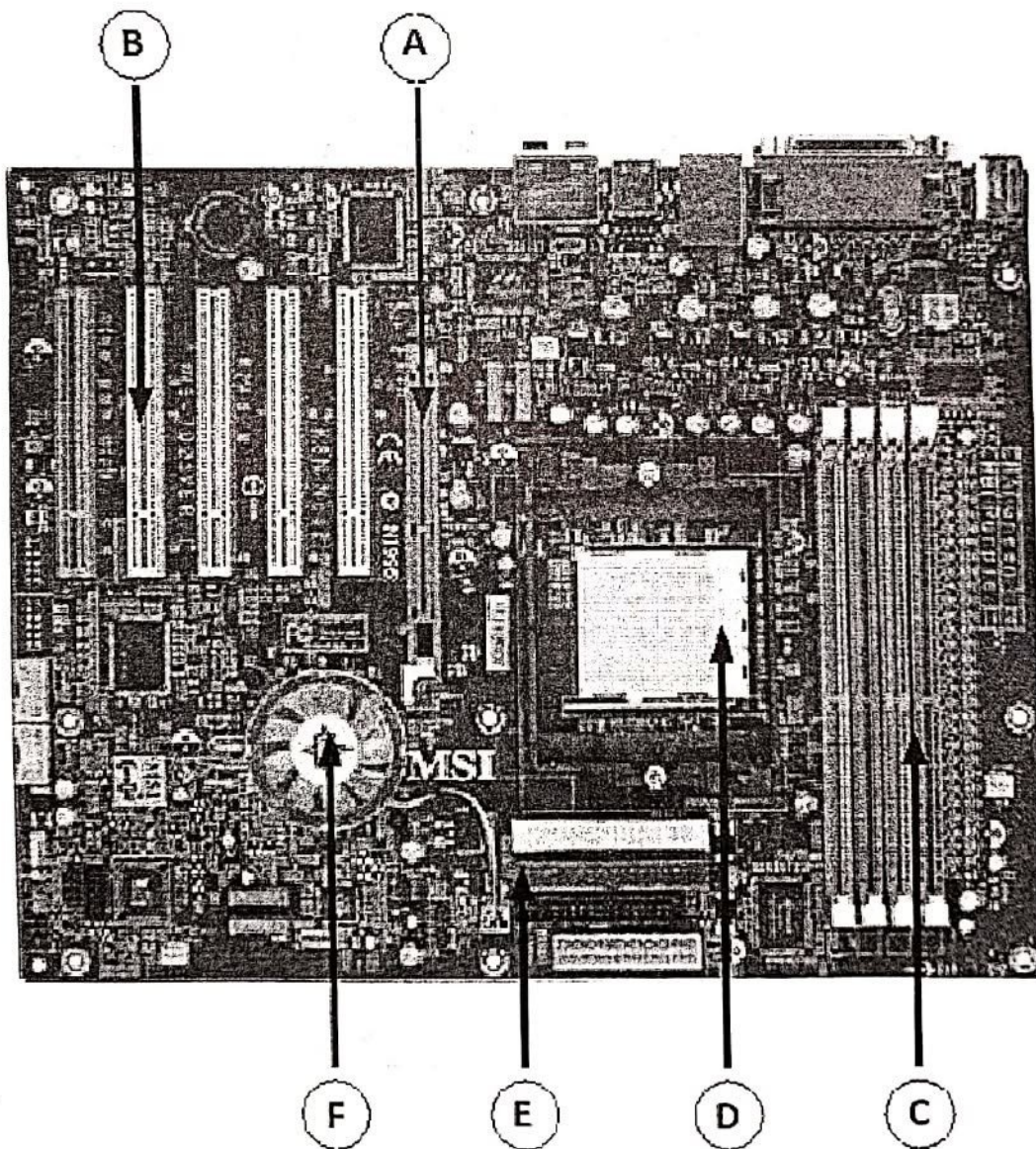


Figure 5

- B.9)** Soit le circuit intégré M27C256B représentant une mémoire dont la structure et certaines de ces caractéristiques sont données ci-dessous :
- B.9.1) Indiquer le nombre de bits d'adresse et le nombre de bits de données.
 - B.9.2) Calculer la capacité de cette mémoire, et exprimer la, en **Octets** , en **bits** et en **kio**,
(avec kio : kibioctets ou encore kilo-binaire octets)
 - B.9.3) Sélectionner parmi la liste suivante (EPROM, REGISTRE, SRAM, DRAM, Mémoire de Masse, ROM) le type de mémoire correspondant au circuit intégré étudié.
 - B.9.4) Donner la signification de l'abréviation ROM,

M27C256B

Figure 1. Logic Diagram

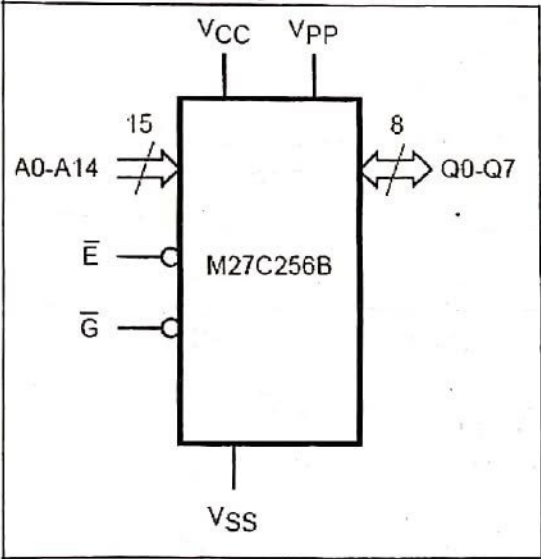


Figure 2. DIP Connections

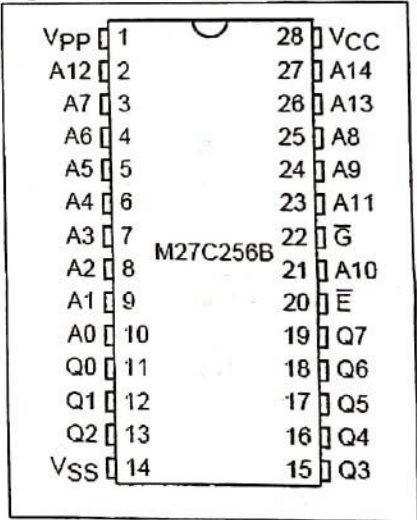


Table 1. Signal Names

A0-A14	Address Inputs
Q0-Q7	Data Outputs
$\overline{E}$	Chip Enable
$\overline{G}$	Output Enable
V _{PP}	Program Supply
V _{CC}	Supply Voltage
V _{SS}	Ground
NC	Not Connected Internally
DU	Don't Use

- 5V ± 10% SUPPLY VOLTAGE in READ
- OPERATION
- ACCESS TIME: 45ns
- LOW POWER CONSUMPTION:
 - Active Current 30mA at 5MHz
 - Standby Current 100µA
- PROGRAMMING VOLTAGE: 12.75V ± 0.25V
- PROGRAMMING TIME: 100µs/word

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer

النموذج التالي للتحضير

**نموذج مباراة ولوج سلك الدكتوراه - جامعة مولاي
إسماعيل - القانون العام والقانون الخاص - دورة 02
نونبر 2019**

Modèle de concours d'accès au cycle du doctorat – Université
Moulay Ismaïl – Droit public et droit privé – 2 novembre 2019

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/666

Chaîne WhatsApp

قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Le site

الموقع

كل المباريات المفتوحة والنماذج مع التصحيح، مجاناً

Tous les concours ouverts et les sujets corrigés, gratuits

www.wadifa-info.com