

Examen d'Aptitude Professionnelle du 3 novembre 2019 pour l'accès au grade de Technicien de 1^{er} grade.

Epreuve n°2 : Epreuve de spécialité (durée : 3 heures, coef : 3)


Spécialité : Electronique

Exercice 1: (4 points)

- 1) Comment fonction un convertisseur analogique numérique?
- 2) Qu'est-ce qu'un oscillateur électronique ?
- 3) Quel est le rôle d'un transistor et comment savoir si un transistor est bloqué ou saturé ?
- 4) Qu'est-ce qu'un démultiplexeur ?

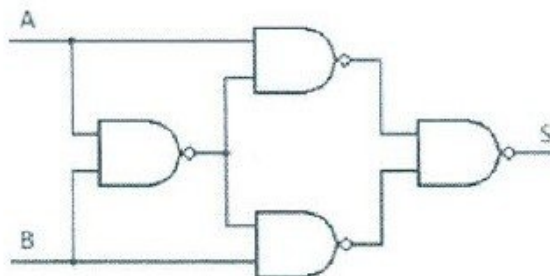Exercice 2 : 4 points)

Considérons le circuit de la figure suivante :



- 1) Déterminer l'équation du circuit.
- 2) Dresser la table de vérité de ce circuit.
- 3) Quelle est la fonction logique réalisée et quel est son symbole ?

Exercice 3 : (6 points)

L'amplificateur opérationnel utilisé dans le montage ci-dessous est supposé idéal et fonctionne en commutation :

- Si $\varepsilon > 0$, $V_{s1} = +V_{sat} = 12\text{ V}$
- Si $\varepsilon < 0$, $V_{s1} = -V_{sat} = -12\text{ V}$

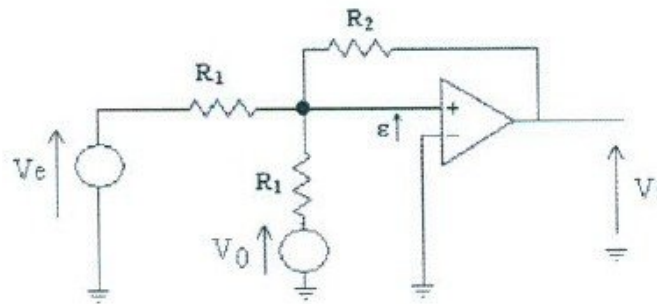


Figure 1

On se propose d'étudier le montage de la figure 1 dans les trois cas suivants :

1. Premier Cas : La référence est une tension constante : $V_0 = 4\text{ V}$, et $R_1 = 1\text{ K}\Omega$.

- 1.1 Déterminer le potentiel ε de l'entrée non inverseuse en fonction de V_e , V_s , V_0 , R_1 et R_2 .
- 1.2 On fait croître la tension d'entrée V_e de -12 V à $+12\text{ V}$, la tension de sortie V_s subit un basculement (de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$) lorsque la tension d'entrée atteint une valeur $V_e = V_{BH} = 2\text{ V}$. Calculer la résistance R_2 .
- 1.3 On fait décroître la tension d'entrée V_e de $+12\text{ V}$ à -12 V , la tension de sortie V_s subit alors un basculement (de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$) lorsque la tension d'entrée atteint une valeur $V_e = V_{HB}$. Calculer V_{HB} .
- 1.4 Représenter, en la justifiant, la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$ du comparateur lorsque V_e varie de -12 V à $+12\text{ V}$ et de $+12\text{ V}$ à -12 V .
- 1.5 Calculer la largeur L du cycle d'Hystérésis ($L = V_{BH} - V_{HB}$).

On considère dans la suite que : $R_1 = 10\text{ K}\Omega$, $R_2 = 20\text{ K}\Omega$ et $V_e(t) = 12 \sin(2\pi / T t)$ (V).

2. Deuxième Cas : La référence est une tension constante : $V_0 = -4\text{ V}$.

- 2.1 Représenter, en la justifiant, la caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$ du comparateur.
- 2.2 Calculer la largeur du cycle d'Hystérésis.


3. Troisième Cas : La tension de référence V_0 est un signal carré symétrique de période T et d'amplitude 4 V .

3.1 Représenter sur le même graphe les courbes $V_e(t)$ et $V_s(t)$ pour $0 < t < 2T$.

3.2 Déterminer le rapport des durées des niveaux haut et bas.

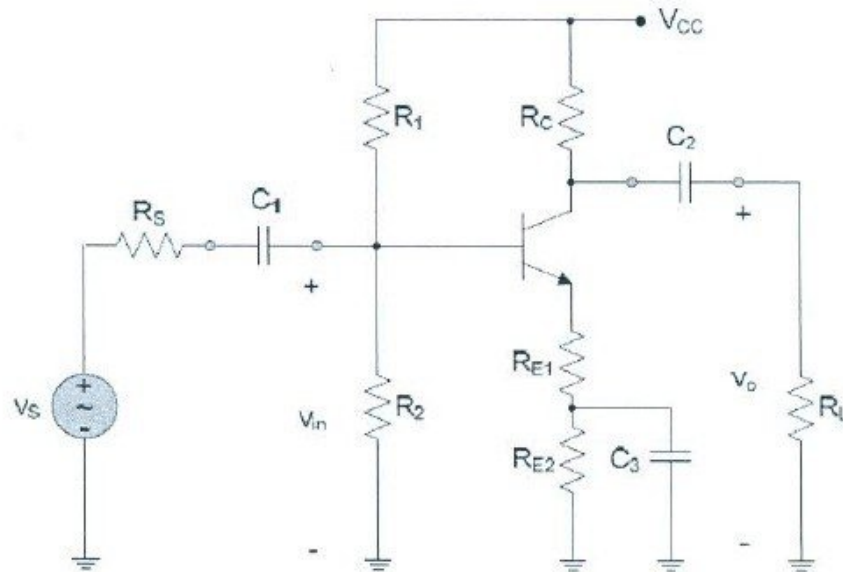Exercice 4 : (6 points)

Dans l'amplificateur de la figure suivante, les capacités des condensateurs sont considérées infinies.



$V_{CC}=15\text{ V}$, $R_1=33\text{ k}\Omega$, $R_2=10\text{ k}\Omega$, $R_C=3\text{ k}\Omega$, $R_{E1}=220\text{ k}\Omega$, $R_{E2}=750\text{ k}\Omega$, $R_s=1\text{ k}\Omega$, $R_L=3\text{ k}\Omega$, $\beta=170$

- 1) Trouvez les valeurs d' I_{CQ} et de V_{CEQ} . Le transistor est-il en saturation ?
- 2) Calculez I_{BQ} , V_{CQ} , V_{EQ} et V_{BQ} .
- 3) Dessiner le circuit équivalent complet en AC du circuit.
- 4) Déterminer l'impédance d'entrée Z_i , l'impédance de sortie Z_o et le gain en tension V_o/V_{in} de l'amplificateur en tenant compte de la charge.
- 5) Dessiner le circuit équivalent simplifié du circuit.
- 6) Calculer l'amplitude de V_o si l'amplitude de V_s est 1 mV .
- 7) Trouver le gain en courant de l'amplificateur.
- 8) Refaire le même travail en éliminant du circuit le condensateur de découplage C_3 .

Wadifa Info

www.wadifa-info.com

Le sujet suivant à préparer

النموذج التالي للتحضير

نموذج مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة - وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 2025

Modèle de concours : Technicien – 3e grade – Ministère de
l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et
des Compétences 2025

www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/390

Chaîne WhatsApp

قناة واتساب

المباريات الجديدة والنتائج كل يوم

Nouveaux concours et résultats chaque jour

www.wadifa-info.com/wa

Le site

الموقع

كل المباريات المفتوحة والنماذج مع التصحيح، مجاناً

Tous les concours ouverts et les sujets corrigés, gratuits

www.wadifa-info.com